
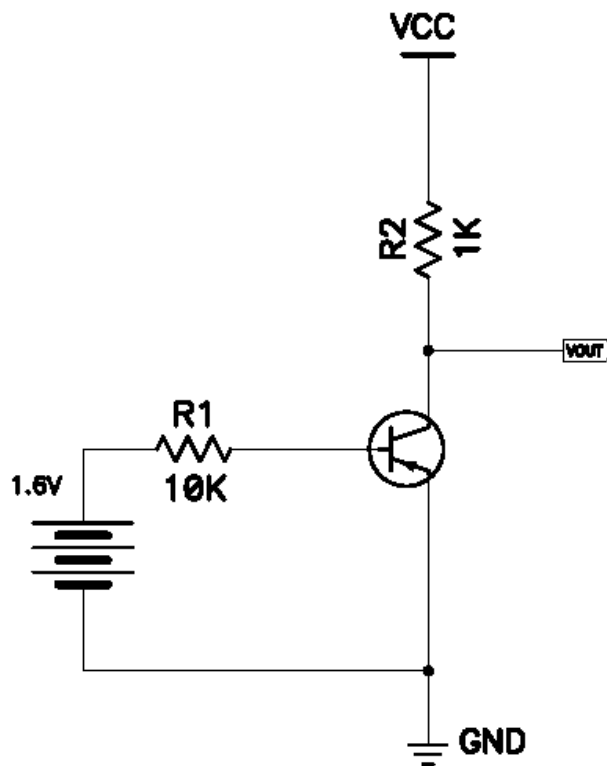


TEST

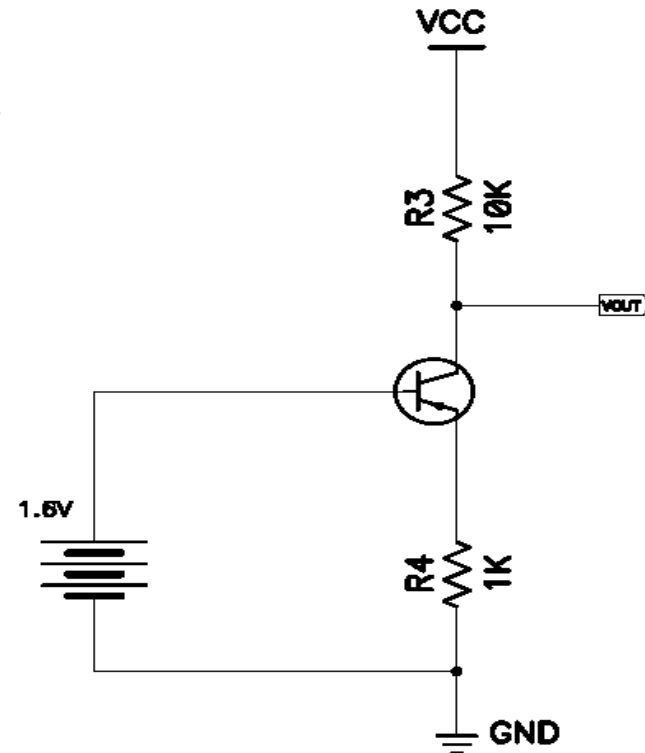

$$V_{BE} = 0,6V$$

$$V_{CES} = 0,2V$$



- 1) Odrediti struju kroz R2 i Vout ako je $h_{fe} = 100$ a) $V_{CC} = 20V$;
b) $V_{CC} = 5V$


- 2) Odrediti struju kroz R3 i Vout ako je $h_{fe} = 100-300$ a) $V_{CC} = 20V$;
b) $V_{CC} = 5V$



INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČ

Tehnologije biomedicinskog
inženjeringa

Model elektrofiziološkog snimanja

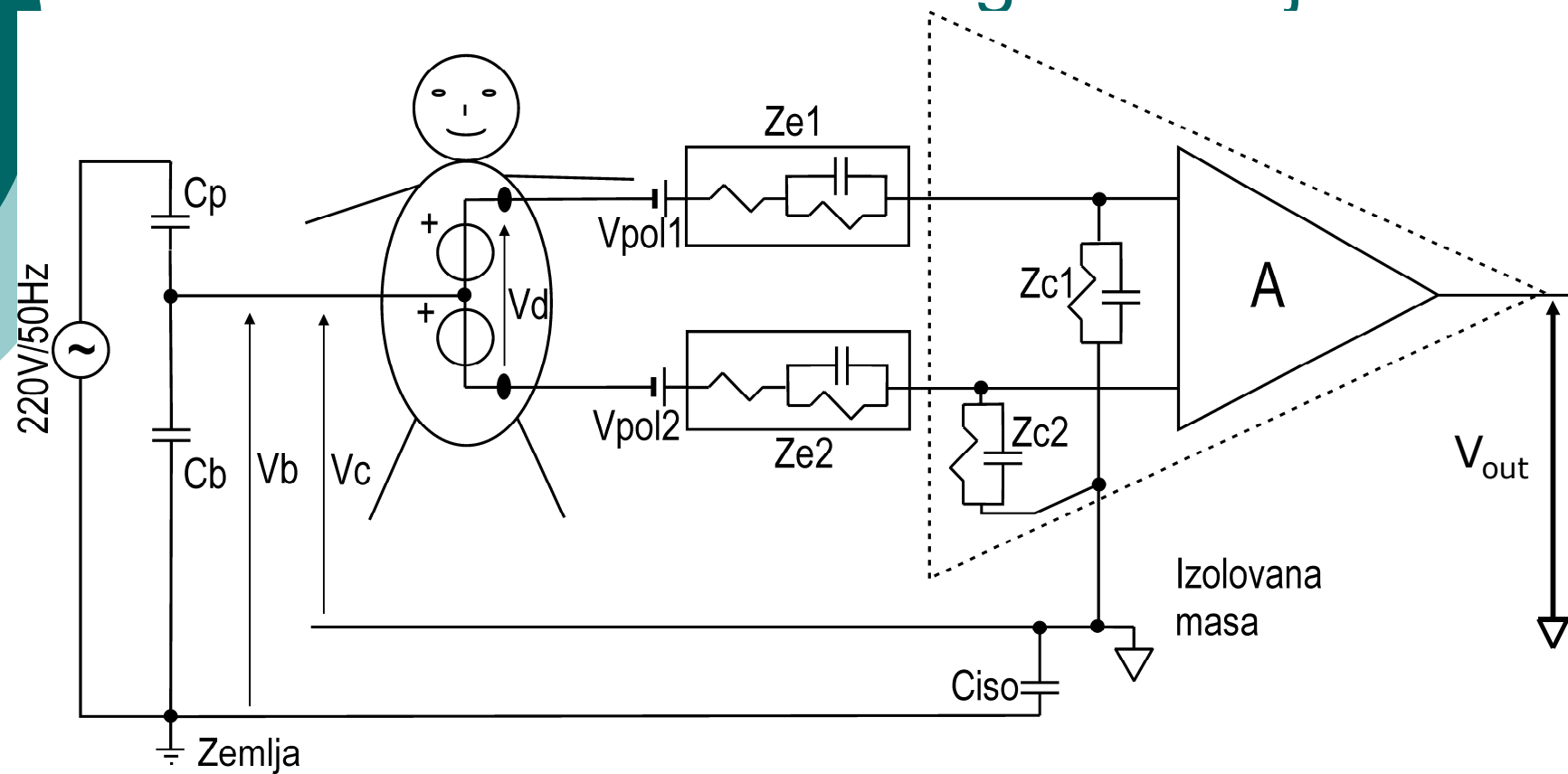

$$V_b = V_m \frac{C_p}{C_p + C_b}$$

$$Z_i = \frac{1}{j\omega(C_p + C_b)}$$



Faktor potiskivanja signala zajedničkog moda CMRR

Izlazni signal pojačavača:


$$V_{out} = A_d \cdot V_d + A_c \cdot V_c$$

Faktor CMRR:

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log \left(\frac{A_d}{A_c} \right)$$

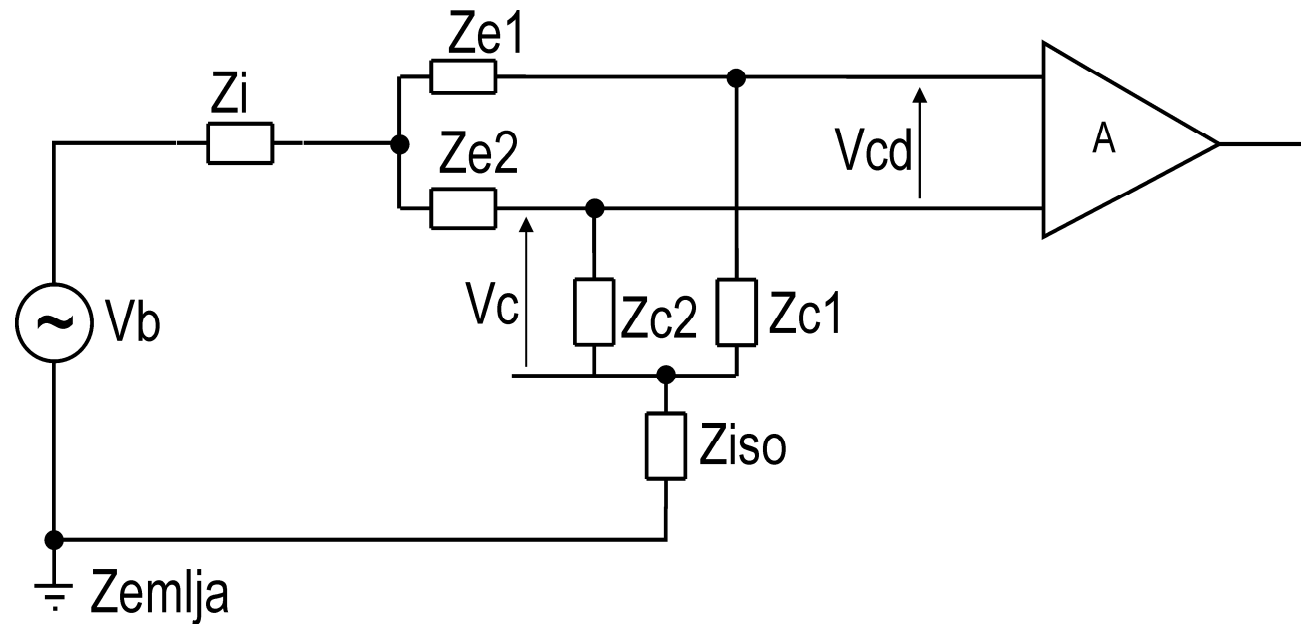Ekvivalentna šema signala zajedničkog moda



$$V_c = V_b \frac{Z_c}{Z_e + Z_c + 2(Z_i + Z_{iso})}$$


$$\begin{aligned} Z_{e1} &= Z_{e2} = Z_e \\ Z_{c1} &= Z_{c2} = Z_c \end{aligned}$$

Pretvaranje zajedničkog u diferencijalni mod

$$Z_{e1} = Z_e + \Delta e Z_e; \quad Z_{e2} = Z_e - \Delta e Z_e; \quad Z_{c1} = Z_c - \Delta c Z_c; \quad Z_{c2} = Z_c + \Delta c Z_c$$

$$Z_{iso} = Z_i = 0$$

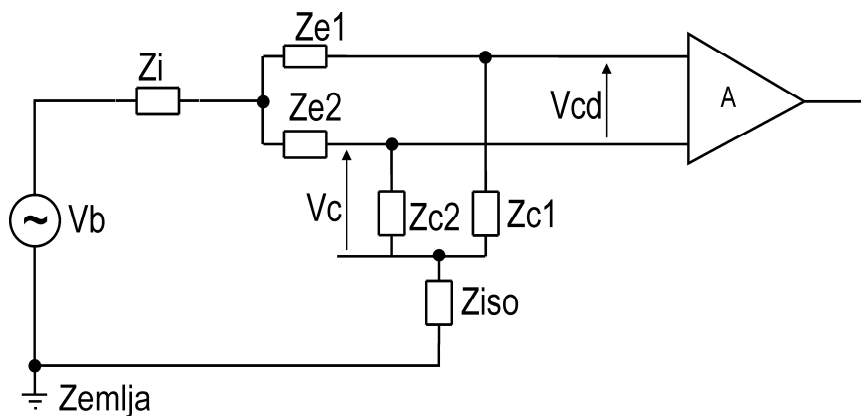
$$V_{cd} = V_b \left[\frac{Z_c + \Delta c Z_c}{Z_c + \Delta c Z_c + Z_e - \Delta e Z_e} - \frac{Z_c - \Delta c Z_c}{Z_c - \Delta c Z_c + Z_e + \Delta e Z_e} \right]$$



$$CMR_{\Delta Z} = \frac{Ad}{Ac_{\Delta Z}} = \frac{Ad}{Ad \frac{V_{cd}}{V_b}} = \frac{V_b}{V_{cd}}$$

$$CMR_{\Delta Z} = \frac{Z_c}{Z_e} \cdot \frac{1 - \Delta c^2}{2(\Delta c + \Delta e)}$$

Diferencijalni pojačavač

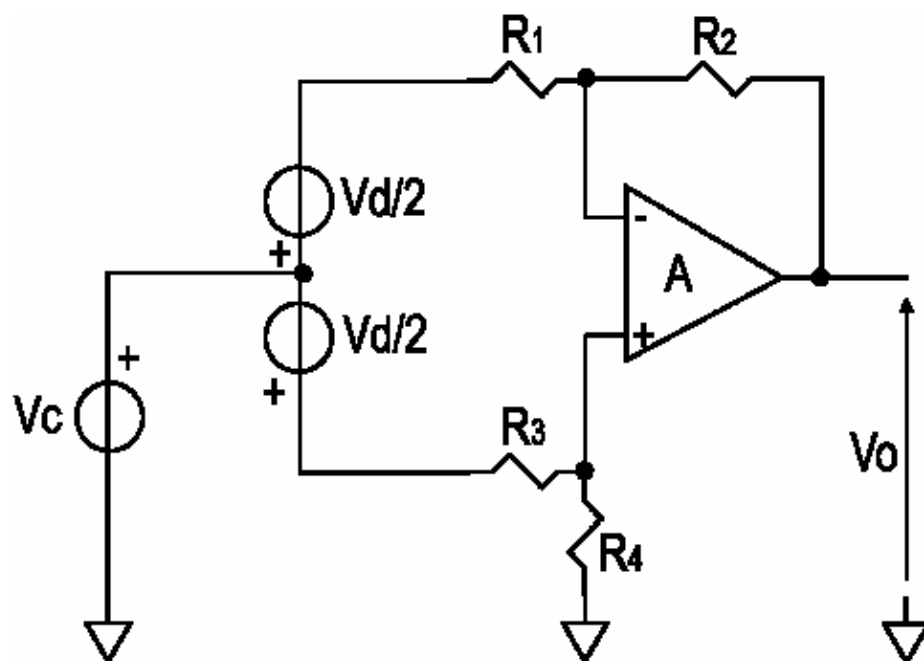

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{R_2}{R_1}$$

Karakteristike pojačanja diferencijalnog pojačavača

$$V_o = \left(V_c + \frac{V_d}{2} \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \left(V_c - \frac{V_d}{2} \right) \frac{R_2}{R_1}$$

$$V_o = V_c \left[\frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} \right] + V_d \left[\frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \right]$$

$$A_c = \frac{V_o}{V_c} \Big|_{V_d=0} = \left[\frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} \right]$$

$$A_d = \frac{V_o}{V_d} \Big|_{V_c=0} = \frac{1}{2} \left[\frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \right]$$

$$CMRR = \frac{R_4(R_1 + R_2) + R_2(R_3 + R_4)}{2[R_4(R_1 + R_2) - R_2(R_3 + R_4)]}$$

$$\text{za } R_1 = R_2 = R_3$$

$$\text{i } R_4 = 1.001R_1$$

$$CMRR_{dB} = 66dB$$




Ulazna impedansa diferencijalnog pojačavača

- Ulazna impedansa relativno mala
- Različita ulazna impedansa na invertujućem i neinvertujućem ulazu

$$Z_{inv} = R_1$$


$$Z_{ninv} = R_3 + R_4$$

Baferovan diferencijalni pojačavač

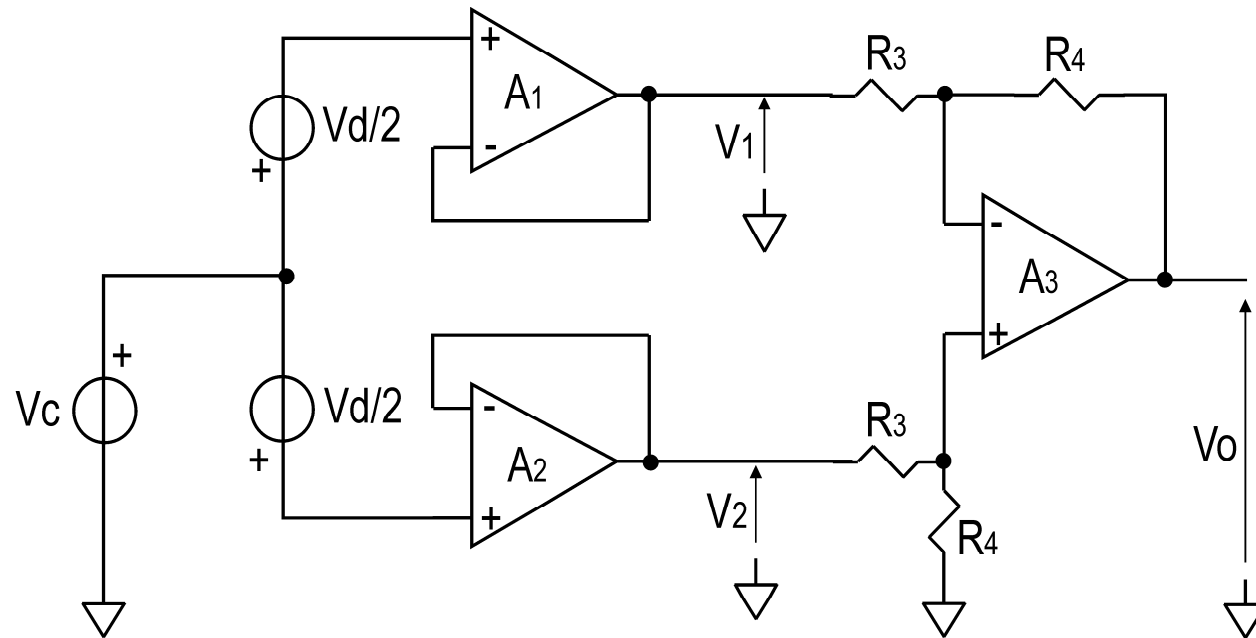


$$V_1 = V_c - \frac{V_d}{2} \quad V_2 = V_c + \frac{V_d}{2} \quad V_o = \frac{R_4}{R_3} (V_2 - V_1)$$

Ulazni stepen sa neinv. pojačavačima

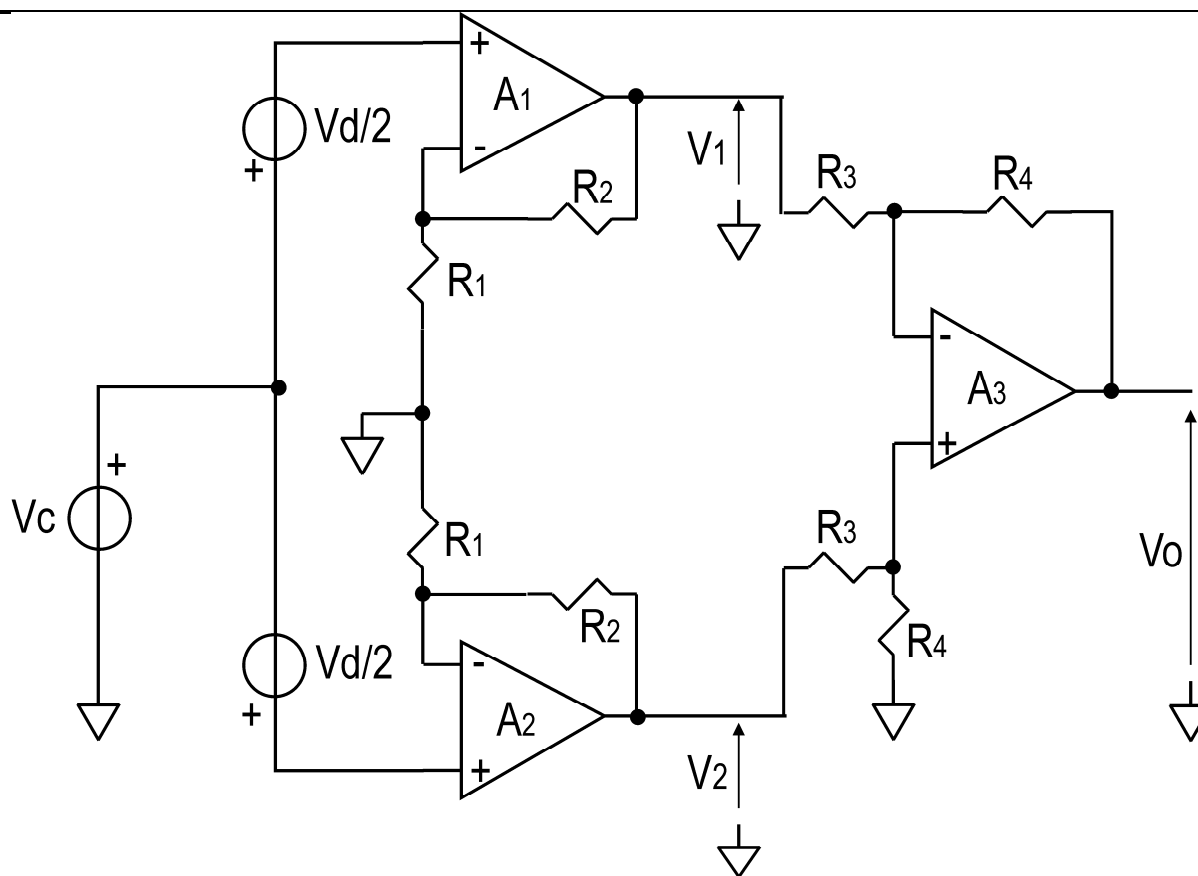


$$V_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(V_c - \frac{V_d}{2}\right) \quad V_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(V_c + \frac{V_d}{2}\right) \quad V_o = \frac{R_4}{R_3} (V_2 - V_1)$$

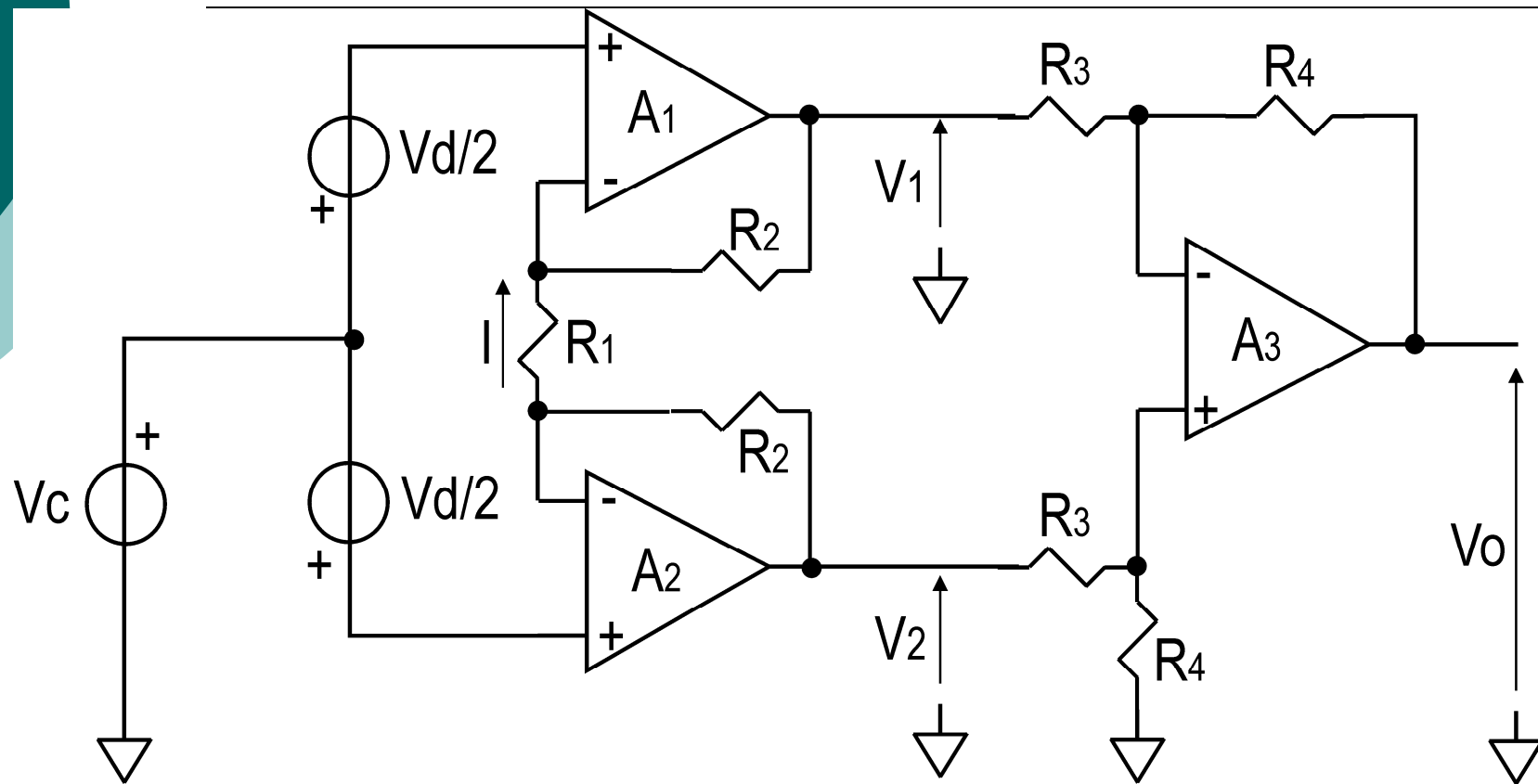Instrumentacioni pojačavač sa tri operaciona pojačavača




$$I = \frac{V_d}{R_1} \quad V_1 = V_c - \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \frac{V_d}{2} \quad V_2 = V_c + \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \frac{V_d}{2} \quad V_o = \frac{R_4}{R_3} (V_2 - V_1)$$

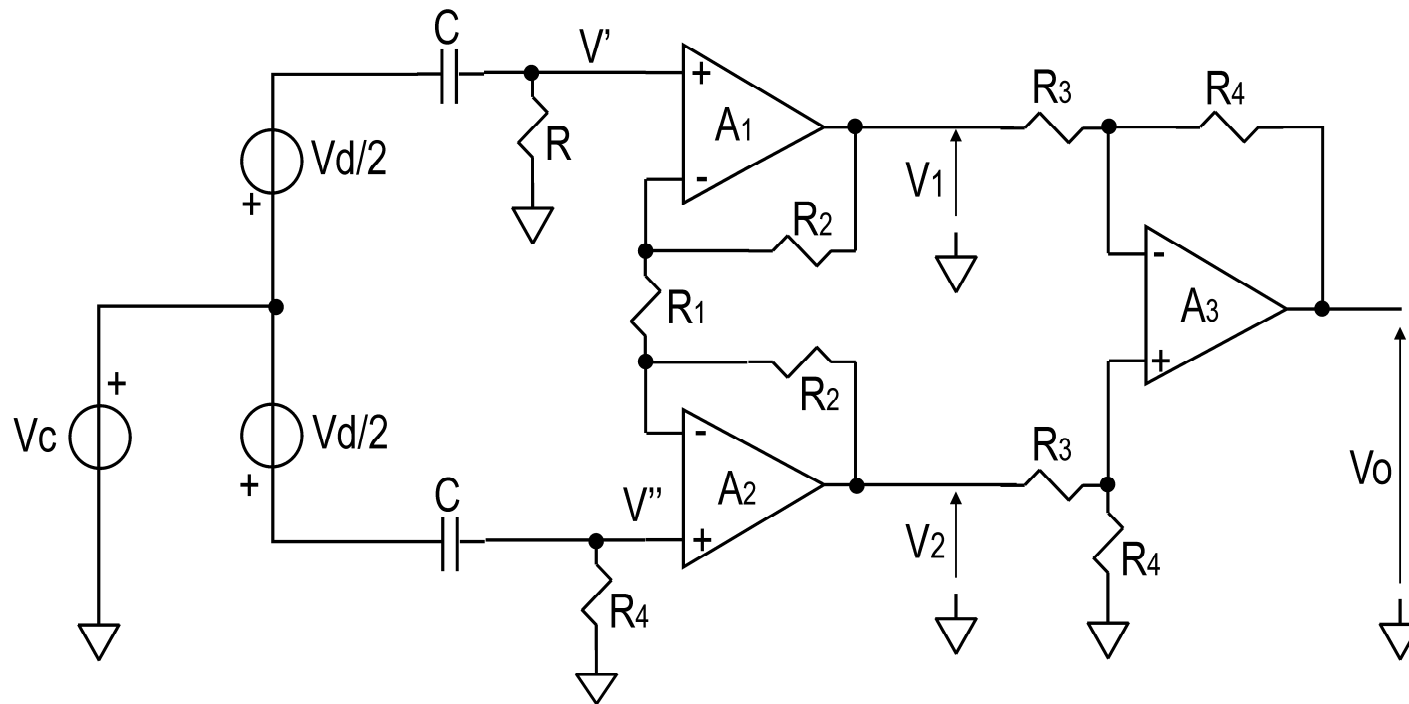Instrumentacioni pojačavač za naizmenične signale




$$V' = \left(V_c - \frac{V_d}{2} \right) \frac{sCR}{1 + sCR} \quad V'' = \left(V_c + \frac{V_d}{2} \right) \frac{sCR}{1 + sCR} \quad V_o = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) \frac{sCR}{1 + sCR} V_d$$

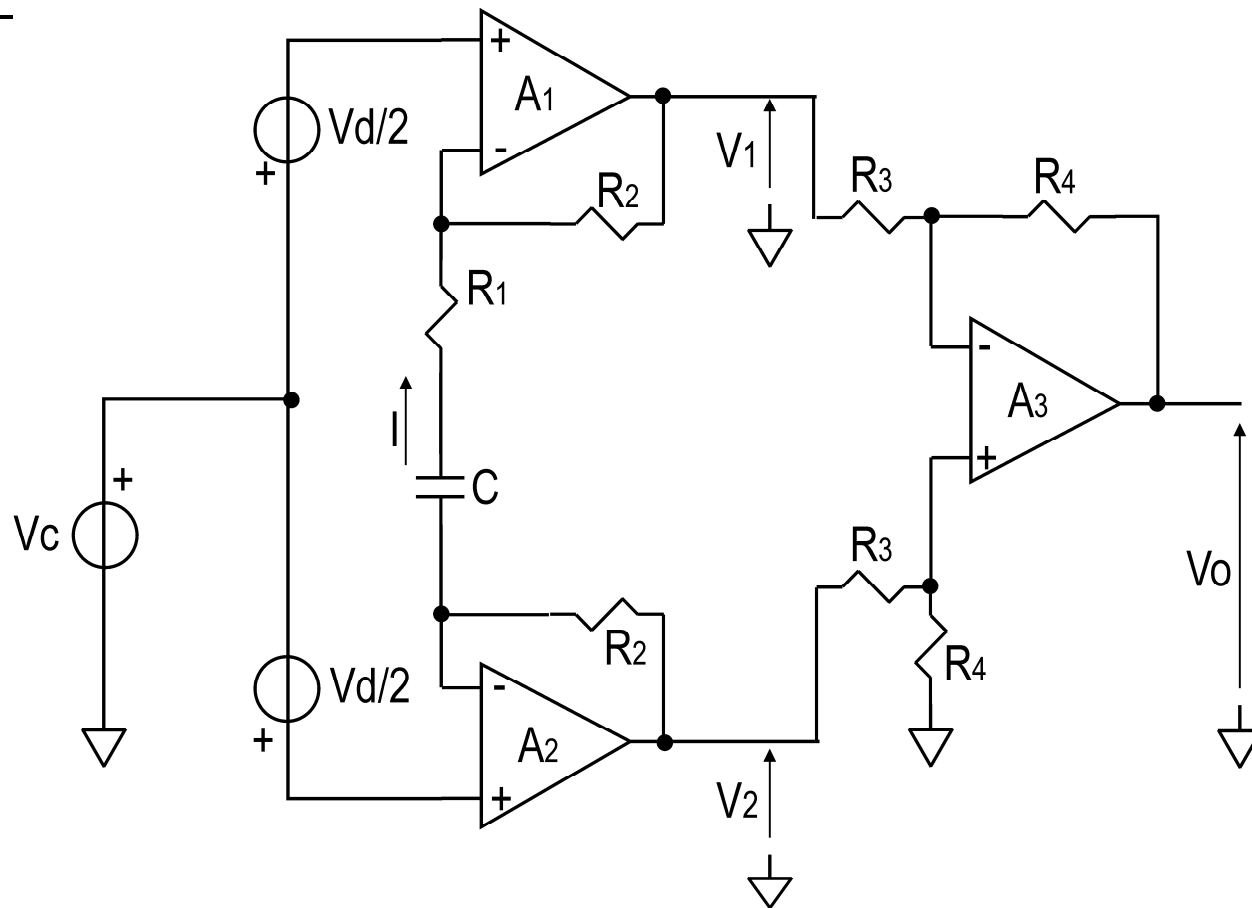Instrumentacioni pojačavač za naizmenične signale



$$I = \frac{V_d}{R_1 + \frac{1}{sC}} \quad V_1 = V_c - \left(1 + \frac{2R_2}{R_1 + \frac{1}{sC}}\right) \frac{V_d}{2} \quad V_2 = V_c + \left(1 + \frac{2R_2}{R_1 + \frac{1}{sC}}\right) \frac{V_d}{2} \quad V_o = \frac{R_4}{R_3} \frac{1 + sC(R_1 + 2R_2)}{1 + sCR_1} V_d$$

Monolitni instrumentacioni pojačavači

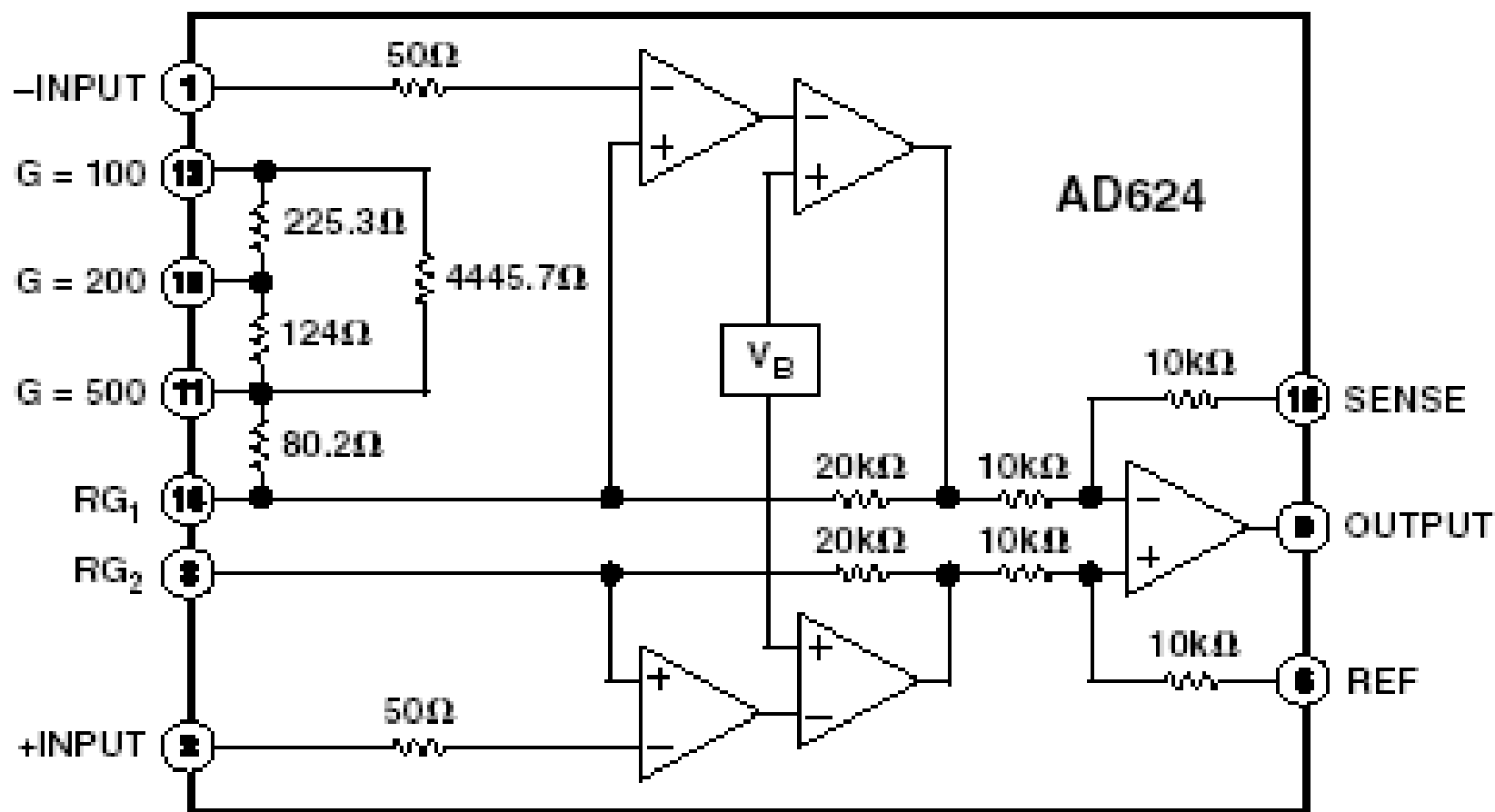



Operacioni pojačavači u nelinearnom režimu rada

- Komparator
- Komparator sa histerezisom