SENZORI

OPŠTE KARAKTERISTIKE


Definicije pojmova

- SENZOR merni pretvarač koji menja neko svoje svojstvo pod uticajem neke pojave kako bi obezbedio informaciju o toj pojavi. Najčešće je to neko električno svojstvo.
- MERNI ELEMENT- deo senzora koji detektuje merenu veličinu od interesa, npr. pritisak - membrana
- TRANSMITER pretvara izlazni signal senzora u standardizovan signal


Značaj senzora

- Prikupljanje podataka o objektu ili procesu u svrhu:
 - Dijagnostika
 - Analiza
 - Projektovanje
 - Upravljanje
- Primena u svim inženjerskim i mnogim drugim oblastima


Primer u građevinarstvu

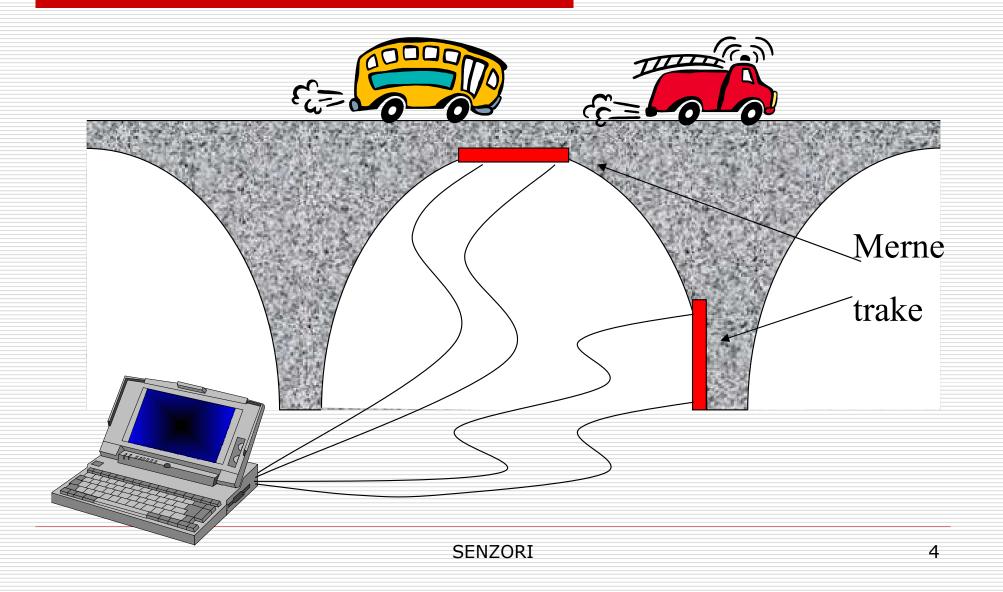

Primer u svemirskim tehnologijama

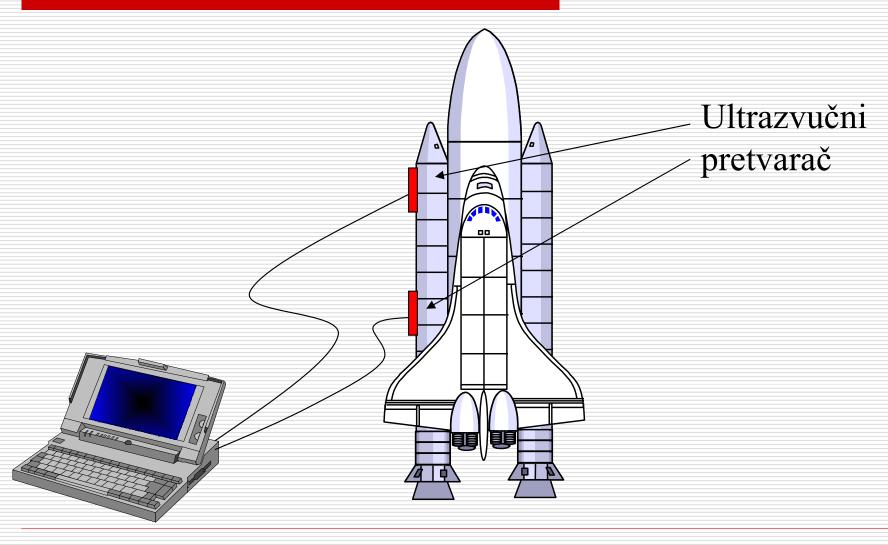


Primeri u automobilu

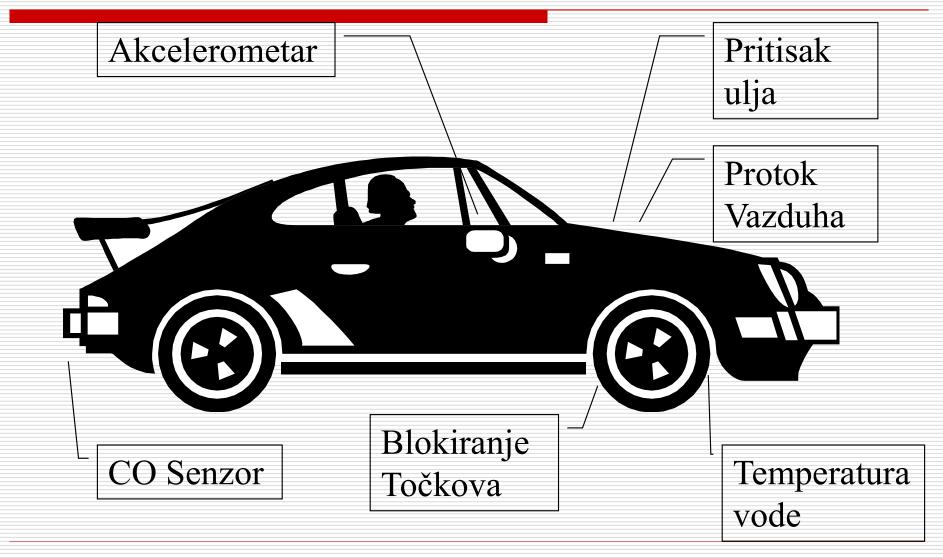


SENZORI

6

Primer u biomedicini

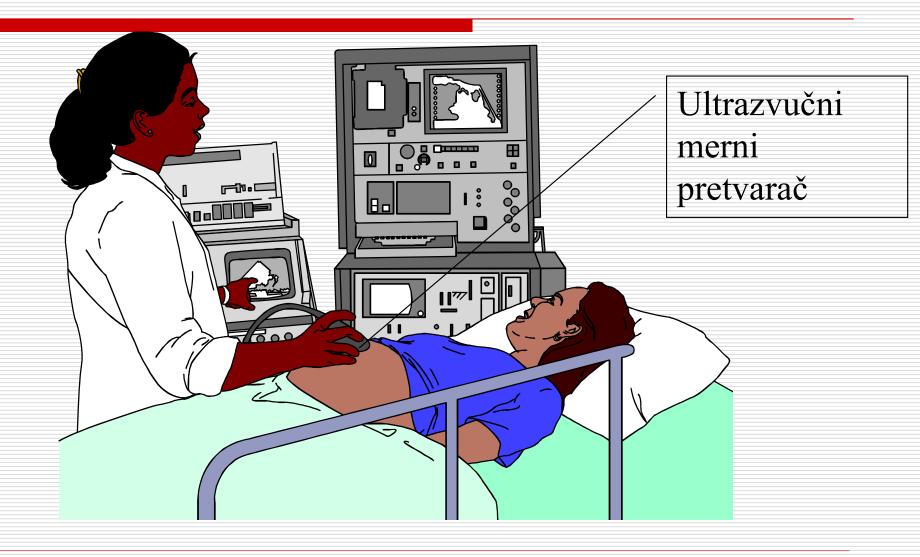

Jednostavan model instrumentacije

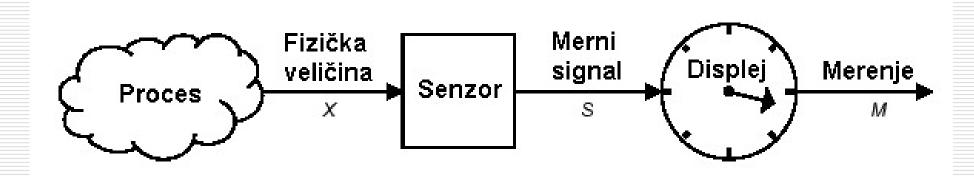


- Posmatrana veličina X je karakteristika procesa ili objekta
- Na osnovu X senzor generiše signal S kojim se može manipulisati:
 - Prikazati na pokaznom uređaju
 - Izvršiti obradu
 - Preneti na daljinu...

SENZORI

8


Kalibracija

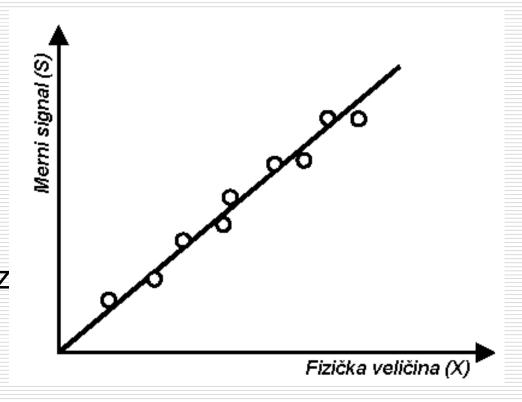- Kalibracija je postupak u kome se uspostavlja relacija između fizičke veličine X i mernog signala S
- Senzor se kalibriše tako što se na njegov ulaz dovode elementi iz skupa poznatih vrednosti fizičke veličine i snima i podešava odziv




Dodatni ulazi senzora

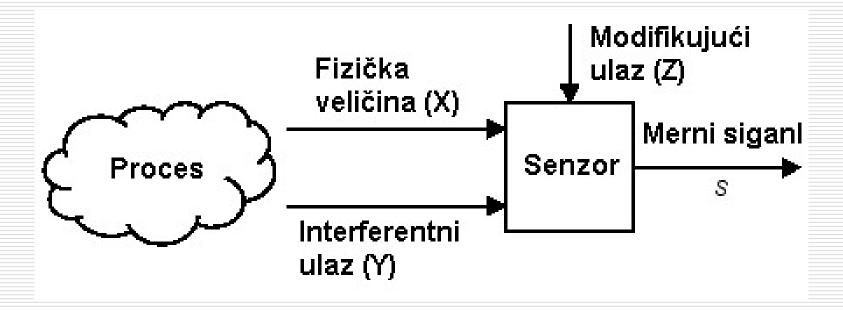- Interferentni ulazi odziv senzora predstavlja linearnu kombinaciju uticaja interferentnog ulaza i ulaza za merenu fizičku veličinu
- \square S(aX+bY)=aS(X)+bS(Y)



Modifikujući ulaz

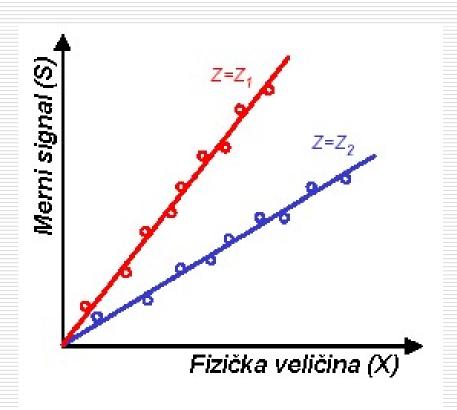

- Modifikujući ulaz –
 ovaj ulaz menja
 statičku
 karakteristiku
 senzora
- ☐ Temperatura je vrlo čest modifikujući ulaz

Parametri statičke karakteristike

- Tačnost
- Preciznost ponovljivost
- Rezolucija
- Linearnost
- Osetljivost

Pokretljivost

Stabilnost

Histerezis

Definisano u osnovama metrologije!

Dinamičke karakteristike senzora

- Odziv senzora na promenljivu pobudu se razlikuje u odnosu na odziv na konstantnu pobudu
- Razlog je postojanje elemenata koji akumuliraju energiju:
 - masa, induktivnost...
 - elastičnost, električna kapacitivnost, toplotna kapacitivnost...

Klasifikacija senzora

- Diskretni izlazni signal može imati samo diskretne predefinisane vrednosti
 - Binarni dve vrednosti
 - Digitalni više od dve vrednosti
- Analogni izlazni signal može imati bilo koju vrednost unutar predefinisanog opsega


- Izlaz se može naći u dva stanja
- Primeri:
 - Granični prekidači
 - Nivostati, presostati
 - Blizinski detektori
- Izlaz je najčešće u obliku kontakta ili open kolektor tranzistora koji ima stanje:
 - zatvoren kontakt / uključen tranzistor
 - otvoren kontakt / isključen tranzistor

- Podela binarnih senzora prema tipu izlaza:
 - Kontaktni izlaz izlaz senzora i napajanje senzora odvojeni:
 - Mehanički prekidački senzor za svoj rad ne koristi napajanje
 - Relejni prekidački senzor za svoj rad koristi napajanje,
 ali izlaz senzora i napajanje senzora su odvojeni
 - Tranzistorski izlaz senzora i napajanje senzora povezani
 - Trožični PNP struja izlazi iz izlaza senzora
 - Trožični NPN struja ulazi u izlaz senzora
 - Dvožični

Kontaktni izlaz


Mehanički prekidački izlaz

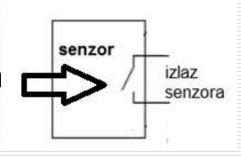Senzor kome nije potrebno napajanje – fizička pojava/fenomen koja se detektuje zatvara/otvara kontakt prekidačkog izlaza





Relejni prekidački izlaz

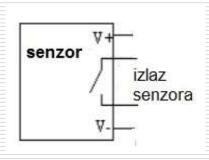Senzor kome je potrebno napajanje – izlaz senzora i napajanje senzora odvojeni, a relej obezbeđuje otvaranje/zatvaranje kontakata, odnosno prekidačku funkcionalnost izlaza senzora (relejni izlaz)




Tranzistorski izlaz – trožični PNP

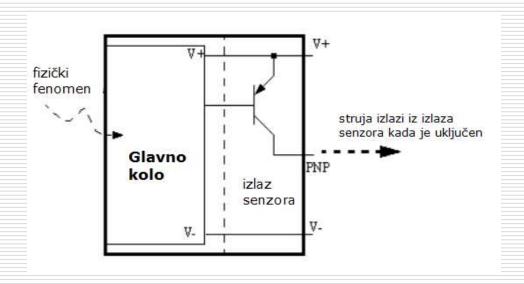


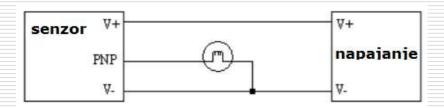


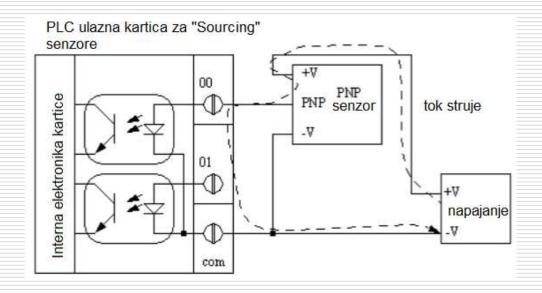Tranzistorski izlaz – trožični PNP Povezivanje senzora na PLC




Tranzistorski izlaz - trožični NPN

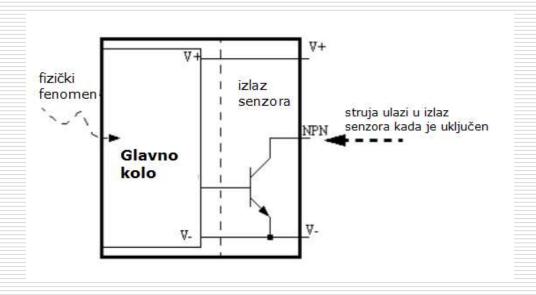


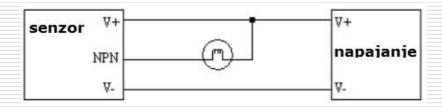

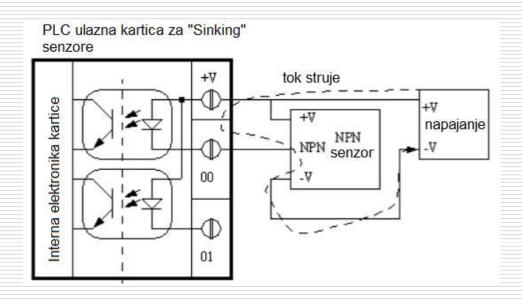Tranzistorski izlaz – trožični NPN Povezivanje na PLC



Tranzistorski izlaz – dvožični

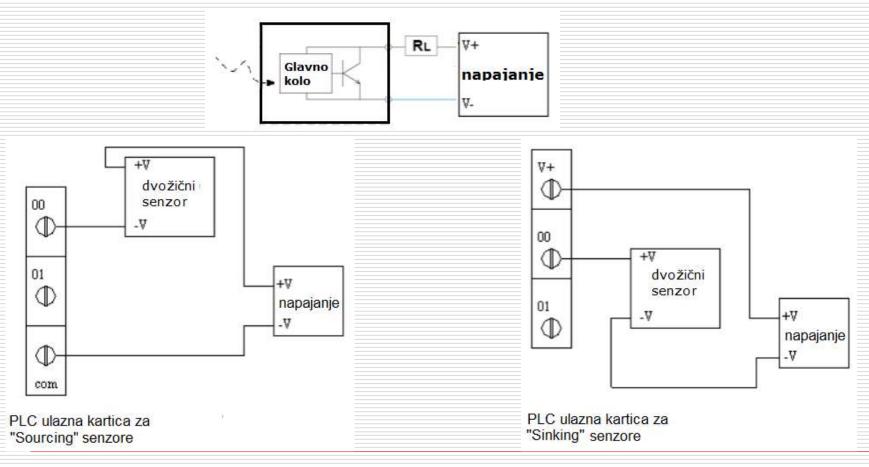

- Podela binarnih senzora, prema stanju izlaza kad senzor nije aktiviran:
 - NO (normal open) normalno otvoren izlaz kada senzor nije aktiviran izlaz je otvoren. Kada se senzor aktivira, izlaz je zatvoren.
 - NC (normal close) normalno zatvoren izlaz kada senzor nije aktiviran izlaz je zatvoren. Kada se senzor aktivira, izlaz se otvori.

Digitalni diskretni senzori

- Izlazni podatak u paralelnom digitalnom formatu ili u obliku povorke impulsa koji se prebrojavaju
- Primer:
 - 1. Apsolutni optički enkoder
 - 2. Inkrementalni optički enkoder

Analogni senzori

- Odziv im je u obliku kontinualnog analognog signala predefinisanog tipa i opsega
- Prednosti daju više informacija o procesu nego diskretni senzori
- Nedostaci veća kompleksnost u poređenju sa diskretnim senzorima, veća podložnost uticaju šuma

Dobijanje standardnih mernih signala


- Analogni senzori daju signale koji mogu da budu predstavljeni različitim električnim veličinama, da se krecu u veoma velikom rasponu, zavisno od mernog opsega, a za neke vrste senzora signali mogu da budu veoma malog inteziteta
- Kako bi se izlaz iz senzora pretvorio u standardan merni signal, koji moze da očita upravljački uređaj, koriste se posebni uređaji koji se zovu transmiteri
- Senzor je povezan na transmitter, koji očitava vrednost signala sa senzora i pretvara ga u standardan merni signal koji se prenosi do upravljačkog uređaja
- U nekim izvedbama senzorski deo i transmiter su integrisani u jedno kuciste
- □ Standardni naponski signal-opsezi: $0\sim5V$, $1\sim5V$, $-10\sim+10V$...
- ☐ Standardni strujni signal-opsezi: 0~20mA i 4~20mA


Transmiteri

- Upravljački uređaj meri signal dobijen sa transmitera i na osnovu njega određuje vrednost fizičke veličine (temperature, pritiska, pozicije ...) koju je izmerio analogni senzor
- Pored toga što transmiter mora da se poveže sa upravljačkim uređajem kako bi se obezbedilo merenje, transmiter mora i da se poveže na izvor koji će obezbediti napajanje za njegov rad
- Postoji različite izvedbe transmitera, koje zahtevaju različite načina povezivanje transmitera sa mernim uređajem i napajanjem
 - Četvorožično povezivanje transmitera
 - Trožično povezivanje transmitera
 - Dvožično povezivanje transmitera

Četvorožično povezivanje transmitera

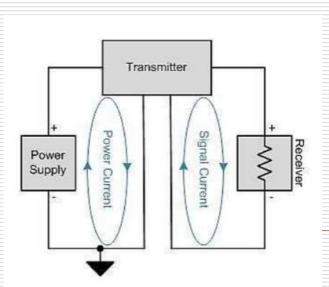- Kod četvorožičnog povezivanja transmitera, kolo napajanja je odvojeno od kola u kome se meri signal
- Prednosti:
 - Smetnje na kolu za napajanje se neće pojaviti na signalnom kolu
- Nedostaci:
 - Potrebno su dodatni provodnici za napajanje u odnosu na dvožično i trožično povezivanje



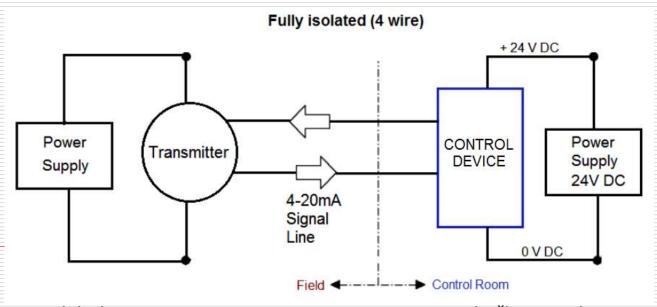


Blok dijagram povezivanja transmitera


Blok dijagram povezivanja transmitera sa upravljačkim uređajem

Trožično povezivanje transmitera

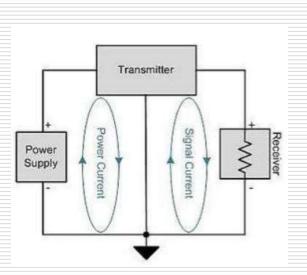- Prednosti:
 - Potrebna su samo tri provodnika za povezivanje transmitera
 - Transmiter i upravljački uređaj mogu da koriste isto napajanje
- Nedostaci:
 - Smetnje na kolu za napajanje se mogu preneti na signalno kolo




Blok dijagram povezivanja transmitera

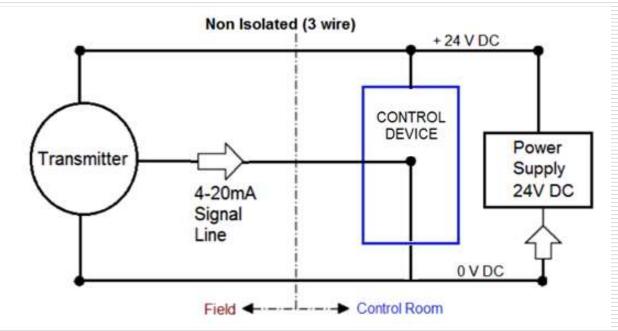


Blok dijagram povezivanja transmitera sa upravljačkim uređajem

Dvožično povezivanje transmitera 1/2


- Napajanje za transmiter se dobija preko priključaka za analogni ulaz upravljačkog uređaja
- Ova konfiguracija omogućava da se preko ista 2 provodnika poveže napajanje i prenese signal 4-20mA od transmitera do upravljačkog uređaja
- Ne mogu svi transmiteri da se povežu na ovaj način i moraju da budu posebno projektovani kako bi bilo omogućeno ovakvo povezivanje
- Prednosti:
 - Potrebna su samo dva provodnika za povezivanje transmitera
 - Ima malu potrošnju

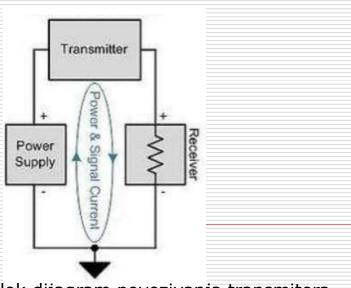

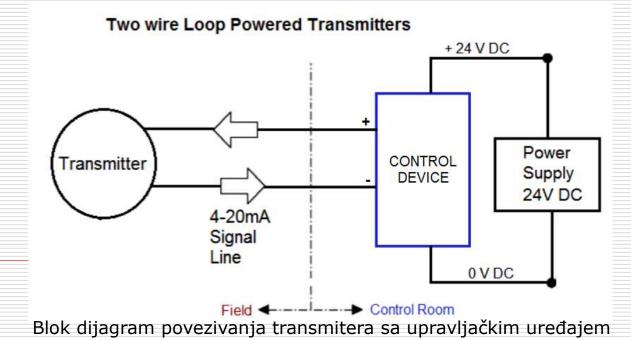

Blok dijagram povezivanja transmitera

Dvožično povezivanje transmitera 2/2

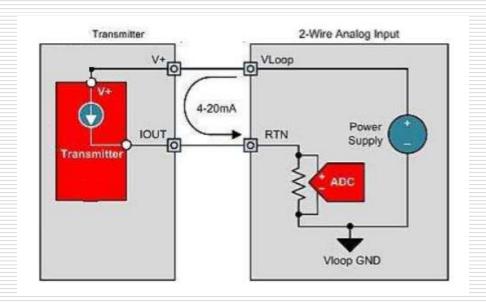

Blok dijagram analognog ulaza koji omogućava dvožično povezivanje transmitera